



الصف: الثامن.


المادة: العلوم.

الموضوع: توصيل المقاومات.

إعداد: المعلمة إلهام حمدان.

س ١ :

١- ما مقدار المقاومة المكافئة؟؟

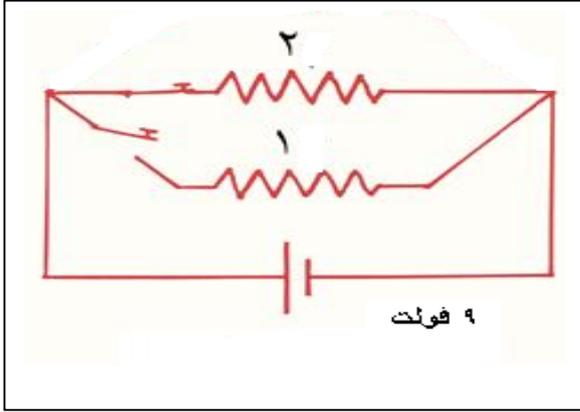


٢- ما مقدار التيار الكلي؟؟

٣- ما مقدار التيار الذي يمر في المقاومة (١ أوم)؟

٤- ما مقدار التيار الذي يمر في المقاومة (٢ أوم)؟؟

س ٢:

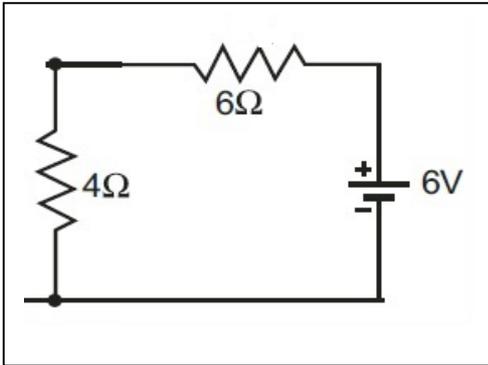
ما قيمة التيار الذي يمر في المقاومة (٦ أوم)



س ٣:


في الشكل المجاور ما قيمة:

١- ت ١ ؟؟

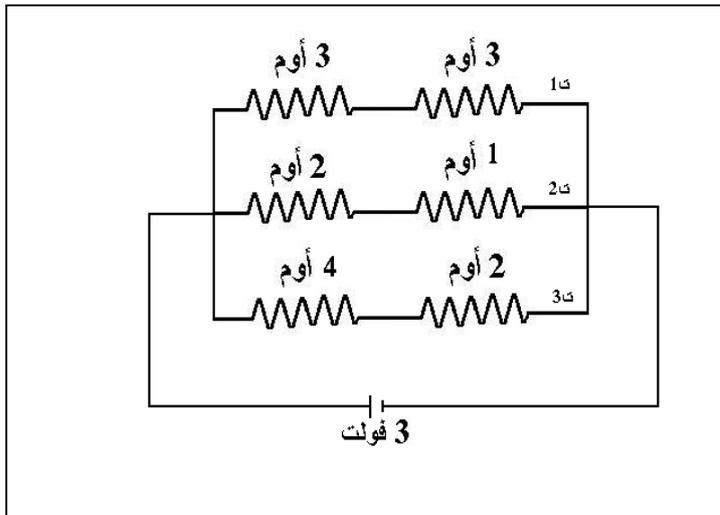

٢- ت ٢ ؟؟

٣- ت ٣ ؟؟

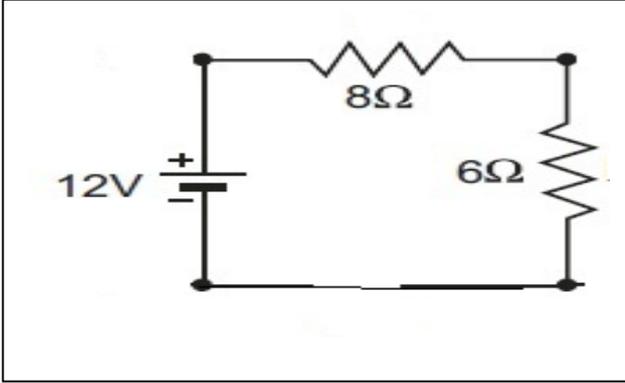

س ٣ :

ما مقدار التيار الذي يمر في المقاومة (٨ أوم)

تمنياتنا لكم بالتوفيق

معلمة المادة : الهام حمدان