

## ما الكهرباء؟

### What is the Electricity?

#### ماذا يحدث عند إغلاق الدارة الكهربائية؟

عند إغلاق الدارة الكهربائية تتحرك جسيمات صغيرة جداً باتجاه واحد، مصدرها البطارية وتمر بالأسلاك، وتعود من جديد للبطارية.

تسمى حركة تلك الجسيمات بالتيار الكهربائي.

**التيار الكهربائي:** جسيمات صغيرة جداً تتحرك في الدارة باتجاه واحد.

