

مسرد المصطلحات

Glossary

أسلاك: مواد موصلة تسمح بمرور الكهرباء ونقلها في الدارة الكهربائية.

البطارية: المكون الذي يزود الدارة بالكهرباء.

التيار الكهربائي: مرور الشحنات الكهربائية في الدارة الكهربائية المغلقة.

الدارة الكهربائية: المسار المغلق الذي تمر فيه الكهرباء.

مصباح كهربائي: يُستخدم في الدارة الكهربائية للكشف عن مرور الكهرباء.

مفاتيح كهربائية: المكون الذي يُستخدم للتحكم بفتح الدارة أو إغلاقها في الأجهزة الكهربائية المختلفة.